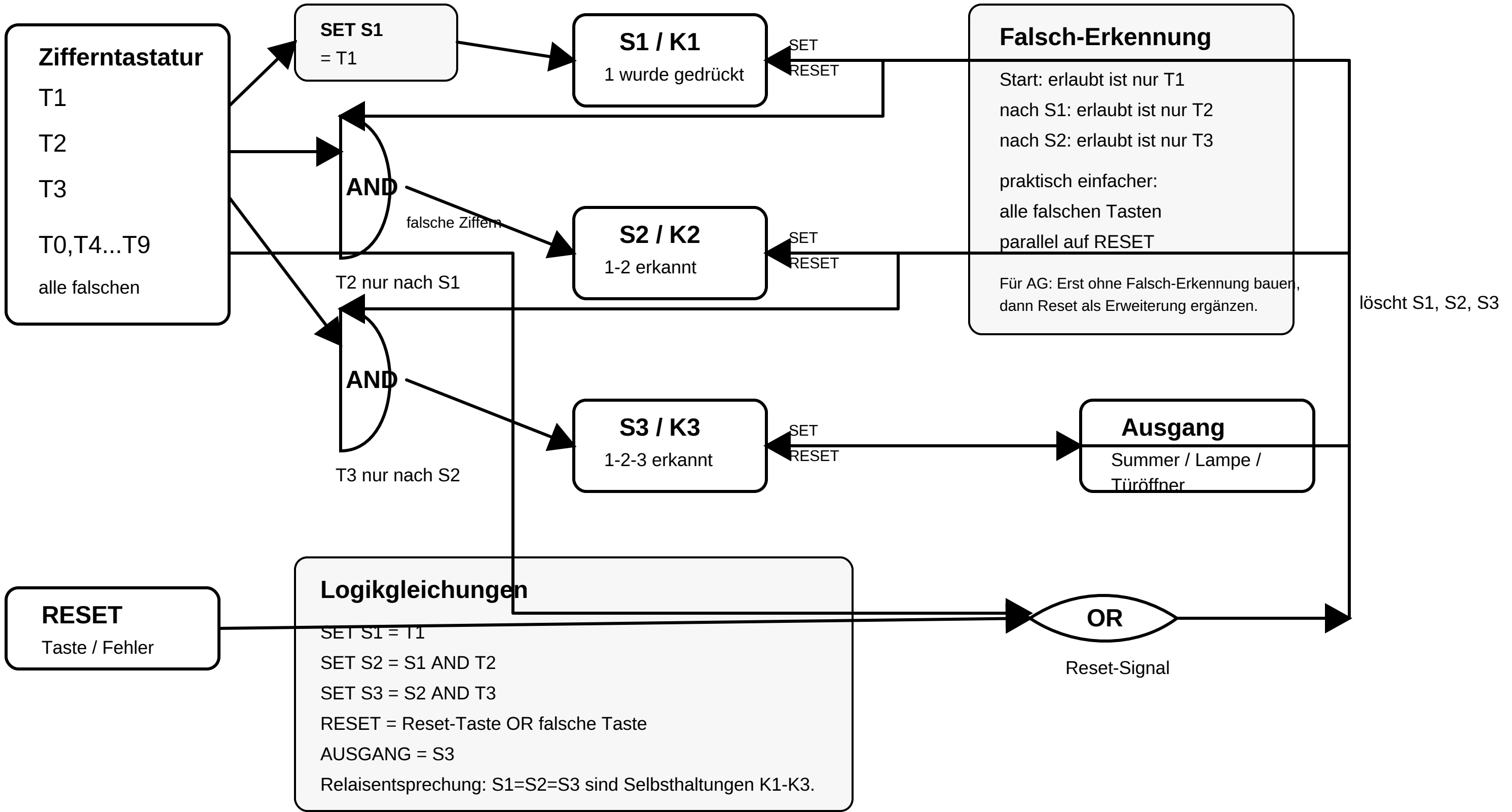


Relais-Codeschloss 1-2-3 als Logikgatter-Schaltbild

Didaktisches Modell: Relais-Selbsthaltung wird hier als Speicherstufe dargestellt.



Interpretation: Jedes S-Element kann in der Relaisversion durch ein Relais mit Selbsthaltekontakt ersetzt werden. AND = Kontakte in Reihe, OR = Kontakte parallel, NOT = Öffnerkontakt.